北京邮电大学 2009 ——2010 学年第 2 学期

《信号与系统》 期末考试试题(A)

	一、学生参加考试须带学生证或学院证明,	未带者不准进入考场。	学生必须
试	按照监考教师指定座位就坐。		

注 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。

意 三、学生不得另行携带、使用稿纸,要遵守《北京邮电大学考场规则》,有 事 考场违纪或作弊行为者,按相应规定严肃处理。

项一四、学生必须将答题内容做在试题答卷上,做在草稿纸上一律无效。

五、学生的姓名、班级、学号、班内序号等信息由教材中心统一印制。

五、于土的姓石、班级、子子、班内万马寺自心田教内下心坑 中间。									
考试 课程	信号与系统		考试时间		2010年6月 22日				
题号	_	11	=	四	五.	六	七	八	总分
满分	30	10	10	10	10	10	10	10	
得分									
阅卷 教师									

试题一:填空(每空2分,共30分)

1.	若信号 $f(t)$ 的拉普拉斯变换是 $F(s)$,	则 tf(t)的拉普拉斯变换是	,
$\int_0^t \lambda$	$\lambda f(t-\lambda)d\lambda$ 的拉普拉斯变换是	o	

2. 利用初值定理和终值定理分别求 $F(s) = \frac{4s+5}{2s+1}$ 原函数的初值 $f(\mathbf{0}_{+}) = \underline{\hspace{1cm}}$,终值 $f(\infty) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

3. 若因果线性时不变连续时间系统是稳定的,则其系统函数 H(s) 的极点必在 S 平面的_____。


4. 若连续线性时不变系统的输入信号为f(t),响应为y(t),则系统无失真传输的系统传输函数必须满足 $H(i\omega)$ =。

5. 若调制信号 f(t) 的频带宽度为 W,则已调信号 $f(t)\sin\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right)$ $(\omega_0 >> W)$ 的频带宽度为______。

6. 某滤波器的传输函数为 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 0.5}$,该滤波器是______滤波

器。(低通、高通、带通、带阻)

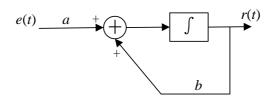- 7. 已知某 LTI 连续时间系统的系统函数是 $H(s) = \frac{3s+9}{s^2-6s+8}$,则该系统可以用微分方程表示为
- 8. 写出下图所示系统的频率响应函数 $H(j\omega)$ =_____。




9. 若信号 f(t)的拉普拉斯变换是 $F(s) = \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$ (收敛域是 $\sigma > -a$, a 为

正实数),请写出该信号的傅里叶变换____。

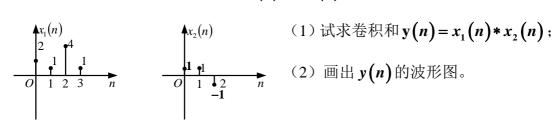- 10. 序列 x(n) = (n-2)u(n-2)的 z 变换 $X(z) = ______$ 。
- 11. 离散时间信号 $x(n) = \{-1 \ 1 \ 0 \ 2\}$ 的能量是______
- 12. 为使线性时不变离散系统稳定, 其单位样值响应 h(n) 必须满足。

试题二: $(10 \, \mathcal{G})$ 离散信号 $x_1(n)$, $x_2(n)$ 波形如图所示。




试题三: (10分)如图所示反馈系统,子系统的系统函数 $G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$, 当常数 K 满足什么条件时,系统是稳定的?

$$F(s) \longrightarrow X(s) \longrightarrow G(s)$$


试题四: (10 分) 已知某因果 LTI 系统的系统函数 H(s) 的零极点图如图 所示,且 H(0) = -0.5,求

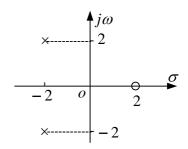- (1) 系统函数 H(s) 及冲击响应 h(t);
- (2) 写出关联系统的输入输出的微分方程;
- (3) 已知系统稳定,求 $H(j\omega)$, 当激励为 $\sin(t)$ 时, 求系统的稳态响应;




试题五:(10 分)已知某离散系统的差分方程为y(n)+3y(n-1)+2y(n-2)=x(n),且y(0)=0,y(1)=2;设激励 $x(n)=2^nu(n)$,求响应序列y(n),并指出零输入响应与零状态响应。

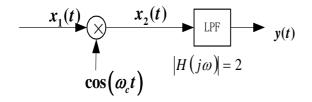试题六: (10 分) 如图所示为幅度调制信号的相干解调框图。已知 $m(t) = \cos \omega_0 t$, $x_1(t) = m(t) \cos \omega_c t$, 其中 $\omega_c >> \omega_0$ 。



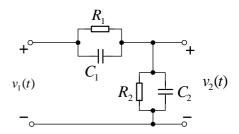- (1) 画出 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 和 y(t) 的频谱图;
- (2) 求 $x_1(t)$ 的平均功率;
- (3) 求低通滤波器 LPF 的带宽。

试题七: (10 分) 电路如图所示。(1) 写出电压转移函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$; (2) 为得到无失真传输, R_1, C_1, R_2, C_2 应满足什么关系?



试题八:(10分)图中所示一阶离散系统。

- (1) 请写出描述该系统的差分方程;
- (2) 写出该系统的单位样值响应h(n);
- (3) 写出该系统的频率响应,并绘出幅频响应曲线(标出关键点取值)。

